

EE309

PROJECT - 1

GROUP : Kanak Yadav
Pal Abhijeet Manoj
Rahul Mishra
Ashok Kumar Jat

20d070044
200100107
20d070062
200070010

Components Used

- 1) LS 1
- 2) LS 7
- 3) SE 6
- 4) SE 9
- 5) RF
- 6) PC
- 7) T1
- 8) T2
- 9) Flag
- 10) ALU
- 11) MUX-16
- 12) MUX-3

Hardware Flowcharts

PC \rightarrow Mem A, Alu_a

+1 \rightarrow Alu_b

Alu_c \rightarrow T1

Mem D \rightarrow IR

30

T1 \rightarrow PC, RF_D3

"111" \rightarrow RF_A3

31

IR₁₁₋₉ \rightarrow RF_A1

IR₈₋₆ \rightarrow RF_A2

RF_D1 \rightarrow Alu_a

RF_D2 \rightarrow Alu_b

32

IR₅₋₃ \rightarrow RF_A3

Alu_c \rightarrow RF_D3

33

IR₁₁₋₉ \rightarrow RF_A1

IR₈₋₆ \rightarrow RF_A2

RF_D1 \rightarrow Alu_a

RF_D2 \rightarrow LS1 \rightarrow Alu_b

34

IR₁₁₋₉ \rightarrow RF_A1

RF_D1 \rightarrow Alu_a

IR₅₋₀ \rightarrow SE6 \rightarrow Alu_b

35

IR₈₋₆ \rightarrow RF_A3

Alu_c \rightarrow RF_D3

36

(L0)

IR₁₁₋₉ → RF_A3
IR₈₋₀ → LS7 → RF_D3

(L1)

IR₈₋₆ → RF_A2
RF_D1 → ALU-a
IR₅₋₀ → SE6 → ALU-b

(L2)

ALU_c → MemA
MemD → RF_D3
IR₁₁₋₉ → RF_A3

(L3)

ALU_c → MemA
IR₁₁₋₉ → RF_A1
RF_D1 → MemW

(B1)

PC → ALU-a
IR₅₋₀ → SE6 → ALU-b
ALU_c → T1

(B2)

T1 → RF_D3
IR₁₁₋₉ → RF_A3

(B3)

PC → ALU-a
IR₈₋₀ → SE9 → ALU-b
ALU_c → T1

(B4)

IR₈₋₆ → RF_A2
RF_D2 → T1

IR₁₁₋₉ → RF_A1

RF_D1 → Alu_a

IR₈₋₀ → SEG → Alu_b

B5

Alu_c → T1

B6

IR₁₁₋₉ → RF_A1

RF_D1 → T1

M0

T1 → ~~MemA~~, Alu_a

~~MemD~~ → T2

+1 → Alu_b

Alu_c → T1

M1

T1 → ~~MemA~~, Alu_a

T2 → ~~MemW~~

+1 → Alu_b

Alu_c → T1

M2

Instructions	State Sequence
ADD	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow s2 \rightarrow s3$
ADC	$s0 \rightarrow s1$ if C is set $s2 \rightarrow s3$ else ib
ADZ	$s0 \rightarrow s1$ if Z is set $s2 \rightarrow s3$ else ib
ADL	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow s4 \rightarrow s3$
ADI	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow s5 \rightarrow s6$
NDU	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow s2 \rightarrow s3$
NDC	$s0 \rightarrow s1$ if C is set $s2 \rightarrow s3$ else ib
NDZ	$s0 \rightarrow s1$ if Z is set $s2 \rightarrow s3$ else ib
LHI	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow L0$
LW	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow L1 \rightarrow L2$
SW	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow L1 \rightarrow L3$
LM	$s0 \rightarrow s1$ depends on the lower
SM	$s0 \rightarrow s1$ byte of IR.
BEQ	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow s2$ if Z is set B1 else ib
JAL	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow B2 \rightarrow B3 \rightarrow s1$
JLR	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow B2 \rightarrow B4 \rightarrow s1$
JRI	$s0 \rightarrow s1 \rightarrow B5 \rightarrow B6 \rightarrow s1$